



计算机科学基础 C



北京¹大学




回 顾



北京大學²

回顾

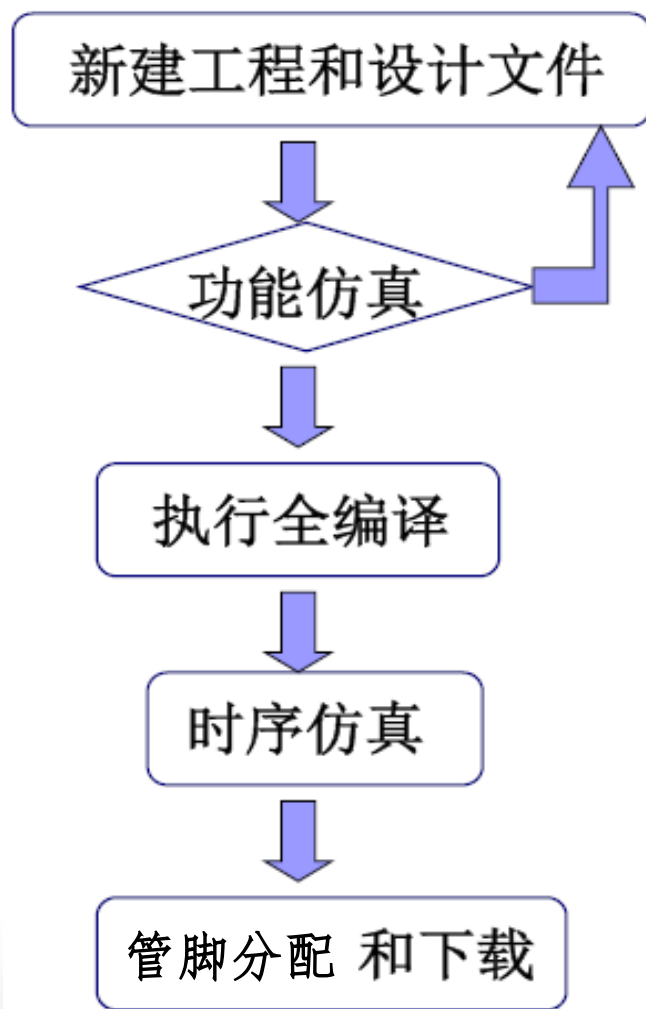

硬件描述语言、原理图

建立波形文件
检查逻辑功能是否正确

综合、布局布线

验证电路的时序

下载验证






Module八股

1. module 名字 (出入口声明);
2. 出入口方向位宽声明; //用于指定input/output
3. reg/wire; //always中被赋值的为reg, 连线用wire;
4. always块列写时序或组合电路块;
5. assign列写连线或组合电路块
6. endmodule




结构描述

 

```
module muxtwo (out, a, b, sl);  
    input a,b,sl;  
    output out;  
    not u1 (ns1, sl) ;  
    and u2 (sela, a, ns1) ;  
    and u3 (selb, b, sl) ;  
    or u4 (out , sela, selb) ;  
endmodule
```



行为描述

 

```
module muxtwo (out, a, b, sl);
```

```
    input a,b,sl;
```

```
    output out;
```

```
    Reg out;
```

```
    always @(sl or a or b)
```

```
        if (!sl) out = a;
```

```
        else out = b;
```

```
endmodule
```





Verilog 语法强化



清华大学




课程内容

✱ Verilog 基础语法

✱ Verilog 设计技巧与实践



清华大学



Verilog 基础语法



清华大学



- ✱ 逻辑值
- ✱ 运算与逻辑
- ✱ 信号类型
- ✱ 位拼接
- ✱ always 和 assign
- ✱ if 和 case
- ✱ 代码八股
- ✱ 状态机八股






逻辑值




清华大学

四种逻辑值

 


0

0: 低、伪、逻辑低、地、VSS、负插入

 


1

1: 高、真、逻辑高、电源、VDD、正插入

 

X

X: 不确定、逻辑冲突无法确定其逻辑值

 

Z

HiZ: 高阻抗、三态、无驱动源





运算与逻辑



运算与逻辑

* 运算:

➡ 加 减	乘 除 模
+ -	× / %

乘除模用的少
除法和模不可综合

* 逻辑:

➡ 5个值、4个位、3个减约、2个移位、
1个条件 （共19个）

➤ 与 或 非 等 不等

➤ 与 或 异或 非

➤ 与 或 异或

➤ 左移 右移 大于（等于） 小于（等于）

➤ ? :





5个值操作

※5个值操作：（与 或 非 等 不等）

对两个信号**逻辑值**的操作，结果只有真假(1/0)
用于描述逻辑关系，同时成立ok则&&，之一成立ok则||，不成立ok则!

☞ a: 5'b10101 b: 5'b00011

☞ 与&& $a \& \& b =$

☞ 或|| $a || b =$

☞ 非! $!a =$

☞ 等== $a == b =$

☞ 不等!= $a != b =$



4个位操作

※4个位操作：（与 或 异或 非）

对两个信号**对应位**的操作，
用于对数据内各个位进行操作，加工。

☞ a: 5'b10101 b: 5'b00011

☞ 与& $a \& b =$

☞ 或| $a | b =$

☞ 异或^ $a ^ b =$

☞ 非~ $\sim a =$



3个归约操作

※3个归约操作：（与 或 异或）

对一个信号从右向左相邻为操作的结果在与左侧相邻为操作，

☞ a: 5'b10101

☞ 与& &a =

☞ 或| | a =

☞ 异或^ ^a =





2个移位关系

※2个移位操作：（左移 右移）

对操作数移n位补零

☞ a: 5'b10101

☞ 左移位 <<: a << 2 =

☞ 右移位 >>: a >> 3 =

※2个关系操作：（小于（等于） 大于（等于））

☞ a: 5'b10101 b: 5'b00011

☞ 小于 a < b = a <= b =

☞ 大于 a > b = a >= b =





1个条件操作

※1个条件操作： (? :)

与assign一同生成带条件的组合电路

☞ Eg : assign c = (a>b) ? a : b;





逻辑的应用



20
北京大学

※判断一个8位输入a是奇数还是偶数？

☞ $a \% 2$

☞



✱一个位宽为8输入，是否是处于 0 - 15 之间的数？

☞ $(a \geq 0) \ \&\& \ (a \leq 15)$





逻辑的应用

※待补充

※发现之后请分享





信号类型





信号类型

- ※ 连线：
- ※ 寄存器：
- ※ 寄存器组：
- ※ 整数：
- ※ 参数：
- ※ 预处理：





信号类型

※ 连线：


☞ 多用于描述物理连线，如各个子模块间的连接等。

☞ 连线不可存储数据。

☞ 不明确声明信号类型，默认 `wire` 类型。

☞ `wire a;` //定义一个1位位宽的线a

☞ `wire[7:0] b;` //定义一个8位位宽的线b

 



信号类型

※ 寄存器：

➡ 用于描述存储体，存**无符号数**。

➡ `reg a;` //定义一个1位位宽寄存器类型a

➡ `reg[7:0] b;` //定义一个8位位宽寄存器类型b




信号类型

连线 and 寄存器的选择

```
module top;
wire y;
  reg a, b;
  DUT u1(y, a, b);
  initial
  begin
    a = 0; b = 0;
    #10 a = 1; ....
  end
endmodule
```
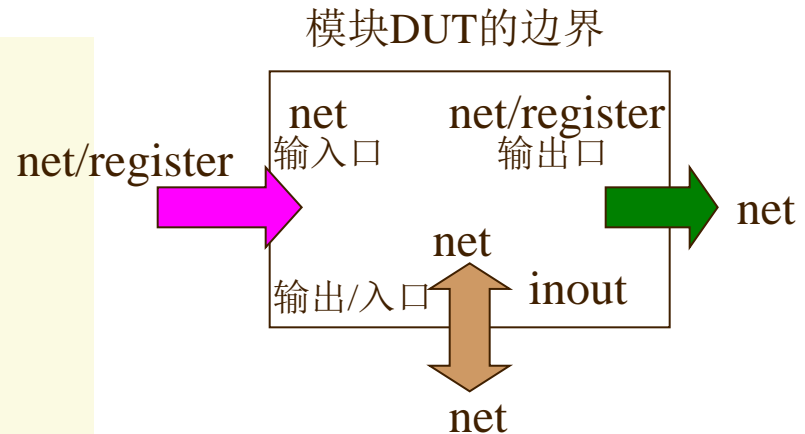
```
module DUT(Y, A, B);
output Y;
input A,B;
  wire Y, A, B;
  and (Y, A, B);
endmodule
```



仅过程块中被赋值的用**reg**，
其余全用**wire**；
出入双向口，实例化外接口用**wire**。



※ 寄存器组：

➡ 用于定义一组寄存器。

➡ `reg[1:0] a[15:0];` //定义16个2位位宽寄存器组a,

➡ a[5]对应两位寄存器。

➡ `a[5] = 2'b10;`





信号类型

※ 整数：

⇨ 用于描述存储体，存有符号数。

⇨ 位宽为32位。

⇨ `integer a; 4'd3, 4'b0100, 6'h20`



北京大學



信号类型

* 参数:

➞ 用于位宽暂不确定或实例化时需改写参数的情况

```
module md1(out, in1, in2);  
....  
parameter  p1=7, x_word=16'bx,  
            file = "/user1/jmdong/design/mem_file.dat";  
  
wire [p1:0] w1;    //用参数来说明wire 的位宽  
....  
    initial begin $open(file); ..... #20000  display("%s", file);  
        $stop  end  
....  
endmodule
```





参数

参数值的改写(方法之一, 名称重赋值)

举例说明:

```
module mod ( out, ina, inb);  
...  
parameter cycle = 8, real_constant=2.039,  
               file = "/user1/jmdong/design/mem_file.dat";  
...  
endmodule  
  
module test;  
...  
  mod mk(out, ina, inb);  
  defparam mk.cycle=6, mk.file="../../my_mem.dat";  
...  
endmodule
```





参数

参数值的改写(方法之二, 位置重赋值)

```
module mod ( out, ina, inb);  
...  
parameter cycle = 8, real_constant=2.039,  
             file = "/user17/jmdong/design/mem_file.dat";  
...  
endmodule  
  
module test;  
...  
    mod # (5, 3.20, ".../my_mem.dat")  mk(out, ina, inb);  
...  
endmodule
```





信号类型

※ 预处理:

☞ 代码编写方便, 增加可读性

☞ ``define <宏名> <宏文本>` //无分号

```
`define ON 1'b1
```

```
`define OFF 1'b0
```

```
`define AND_DELAY #3
```





位拼接





位拼接

※ 位拼接: { }

☞ { a, b[3:0], w, 3'b101 }

☞ { 4{w} }





always 和 assign



清华大学



Always 块

```
always@ ( 敏感表 )
```

```
begin
```

```
.....
```


```
end
```

- ➞ 由敏感表触发，执行always块内语句
- ➞ 电平敏感 @(a or b or c)
- ➞ 沿敏感 @(posedge clock or negedge reset)
- ➞ If-else case 只能在过程块中使用





Always 块

 

Initial 不可综合





assign

```
assign reset_n = iKEY[1];
```

```
assign z = left ? Left : right;
```

- ➞ 用于模块间的连线
- ➞ 用于条件选择的组合电路
- ➞ 用于实现纯组合逻辑





If 和 case



北京大學⁴¹



If

Syntax

```
if (expression)
begin
    ...statements...
end

else if (expression)
begin
    ...statements...
end
    ...more else if blocks
else
begin
    ...statements...
end
```

```
if (alu_func == 2'b00)
    aluout = a + b;
else if (alu_func == 2'b01)
    aluout = a - b;
else if (alu_func == 2'b10)
    aluout = a & b;
else // alu_func == 2'b11
    aluout = a | b;
```



Case

Syntax

```
case (expression)
```

```
  case_choice1:
```

```
  begin
```

```
    ...statements...
```

```
  end
```

```
  case_choice2:
```

```
  begin
```

```
    ...statements...
```

```
  end
```

```
  ...more case choices blocks...
```

```
  default:
```

```
  begin
```

```
    ...statements...
```

```
  end
```

```
endcase
```

```
case (alu_ctr)
```

```
  2'b00: aluout = a + b;
```

```
  2'b01: aluout = a - b;
```

```
  2'b10: aluout = a & b;
```

```
  default: aluout = 1'bx; // Treated as don't cares for
```

```
endcase // minimum logic generation.
```





两种代码






两种代码

※结构描述

※行为级RTL描述



结构描述

 

```
module muxtwo (out, a, b, sl);
```

```
input a,b,sl;
```

```
output out;
```

```
    not  u1 (ns1, sl) ;
```

```
    and  u2 (sela, a, ns1) ;
```


```
    and  u3 (selb, b, sl) ;
```

```
    or   u4 (out , sela, selb) ;
```

```
endmodule
```



行为描述

 

```
module muxtwo (out, a, b, sl);
```

```
input a,b,sl;
```

```
output out;
```

```
Reg out;
```

```
always @(sl or a or b)
```

```
if (!sl) out = a;
```

```
else out = b;
```

```
endmodule
```





Verilog、股文





Module八股

1. module 名字 (出入口声明);
2. 出入口方向位宽声明; //用于指定input/output
3. reg/wire; //always中被赋值的为reg, 连线用wire;
4. always块列写时序或组合电路块;
5. assign列写连线或组合电路块
6. endmodule



八股实例

```
module alu(alu_out, zero, opcode, data, accum);
```

```
input [7:0] data, accum;
```

```
input [2:0] opcode;
```

```
output [7:0] alu_out;
```

```
output zero;
```

```
reg zero;
```

```
reg [7:0] alu_out;
```

```
`define pass_accum 3'b000, 3'b001, 3'b110, 3'b111
```

```
`define Add      3'b010
```

```
`define And      3'b011
```

```
`define Xor      3'b100
```

```
`define pass_data 3'b101
```

```
always @(accum)
```

```
zero = (!accum);
```

```
always @(accum or data or opcode)
```

```
case (opcode)
```

```
`Add      : alu_out = accum + data;
```

```
`And      : alu_out = accum & data;
```

```
`Xor      : alu_out = accum ^ data;
```

```
`pass_data : alu_out = data ;
```

```
`pass_accum : alu_out = accum;
```

```
default    : alu_out = 8'bx;
```

```
endcase
```

```
endmodule
```






有限状态机





有限状态机

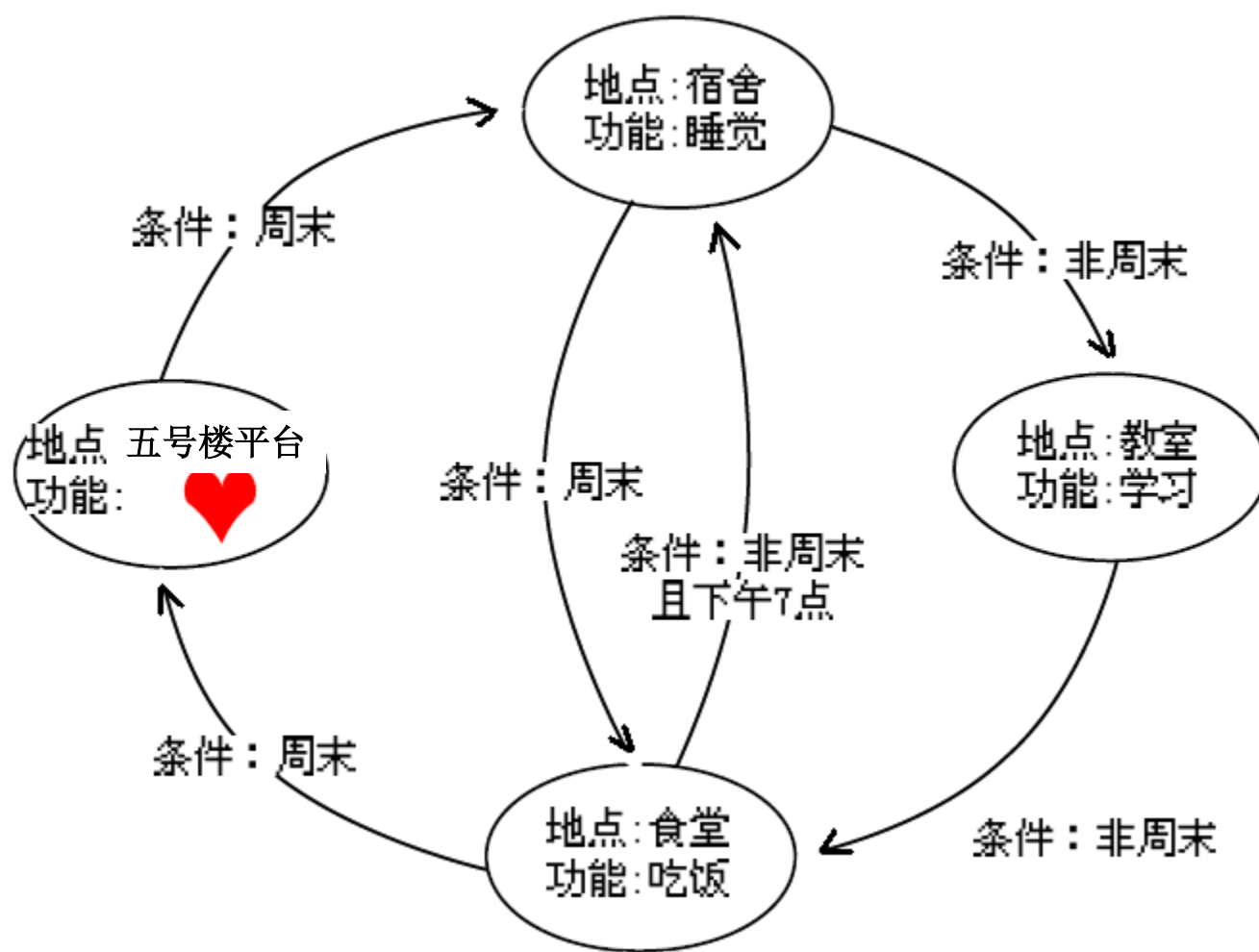




有限状态机

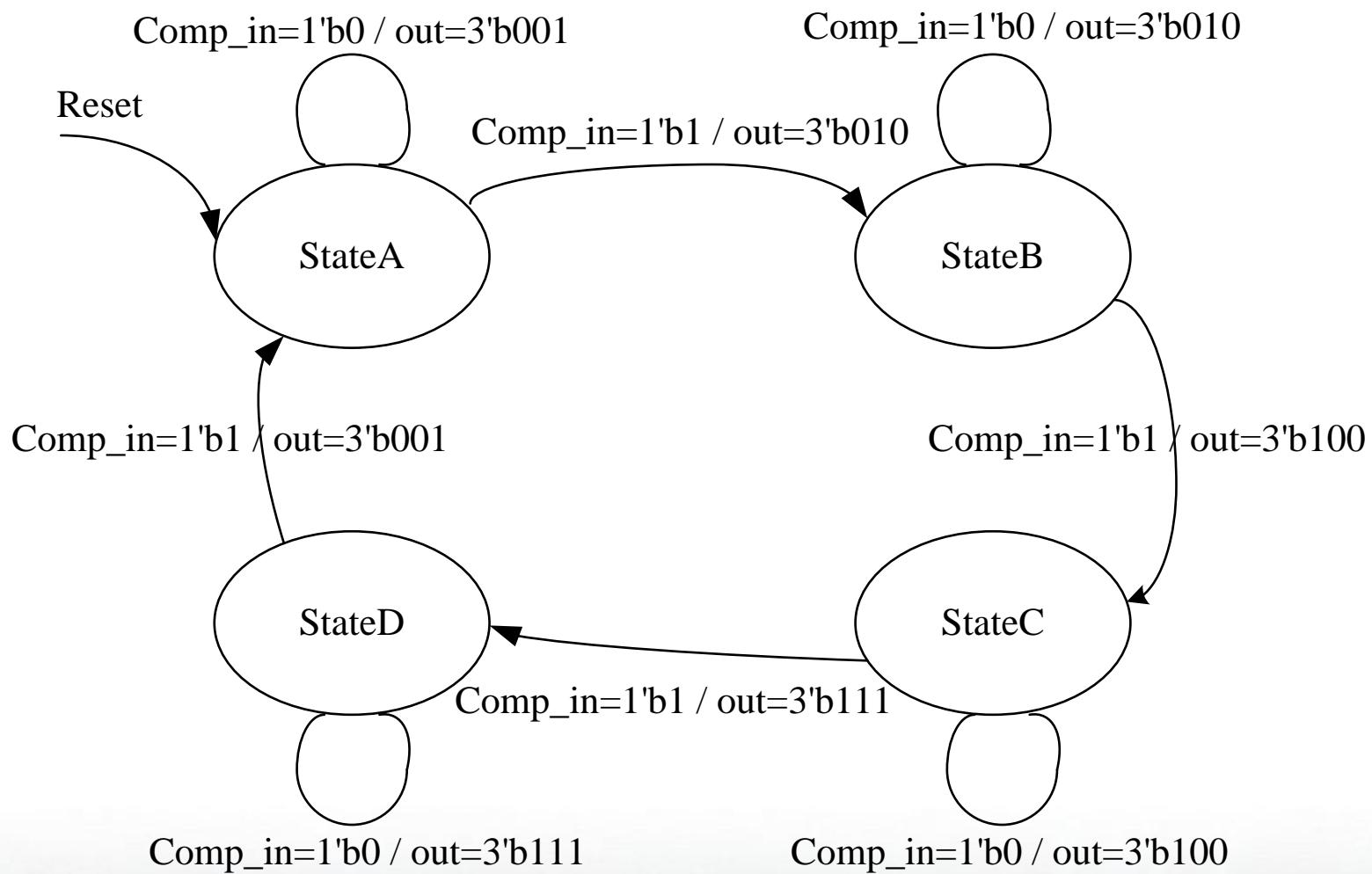- ✱ **摩尔状态机：**摩尔状态机的输出仅仅依赖于当前状态，而与输入条件无关。
- ✱ **米勒状态机：**米勒型状态机的输出不仅依赖于当前状态，而且取决于该状态的输入条件。







两段式状态机





两段式状态机

```
module fsm2(out,comp_in,clk,clr);
```

```
input comp_in, clk, clr;
```

```
output[2:0] out;
```

```
reg[2:0] out;
```

```
reg[2:0] CS,NS;
```

```
parameter stateA = 3'b000, stateB = 3'b001,
```

```
stateC = 3'b010, stateD = 3'b100;
```





两段式状态机

```
always @ (posedge clk or negedge clr)
begin if(!clr)
    CS <= stateA;
else
    CS <= NS;
end
```





两段式状态机

```
always @(CS or comp_in)
begin NS = 3'bx;
    case(CS)
stateA: begin
    if(!comp_in) begin NS = stateA; out = 3'b001; end
    else begin NS = stateB; out=3'b010;end end
stateB: begin
    if(!comp_in) begin NS = stateB; out = 3'b010; end
    else begin NS = stateC; out = 3'b100; end end
stateC: begin
    if(!comp_in) begin NS = stateC; out = 3'b100; end
    else begin NS = stateD; out=3'b111;end end
stateD: begin
    if(!comp_in) begin NS = stateD; out = 3'b111; end
    else begin NS = stateA; out=3'b001;end end
    endcase end
```





二段式状态机

二段式状态机八股：

1. Module 名（出入口）；
2. input output
3. reg cs, ns, out;
4. parameter 状态；
5. 时序always cs<=ns;
6. 组合always case(cs, in) ns = ? out = ?





知识点小结

※ 连线：

※ 寄存器：

※ 寄存器组：

※ 整数：

※ 参数：

※ 预处理：

